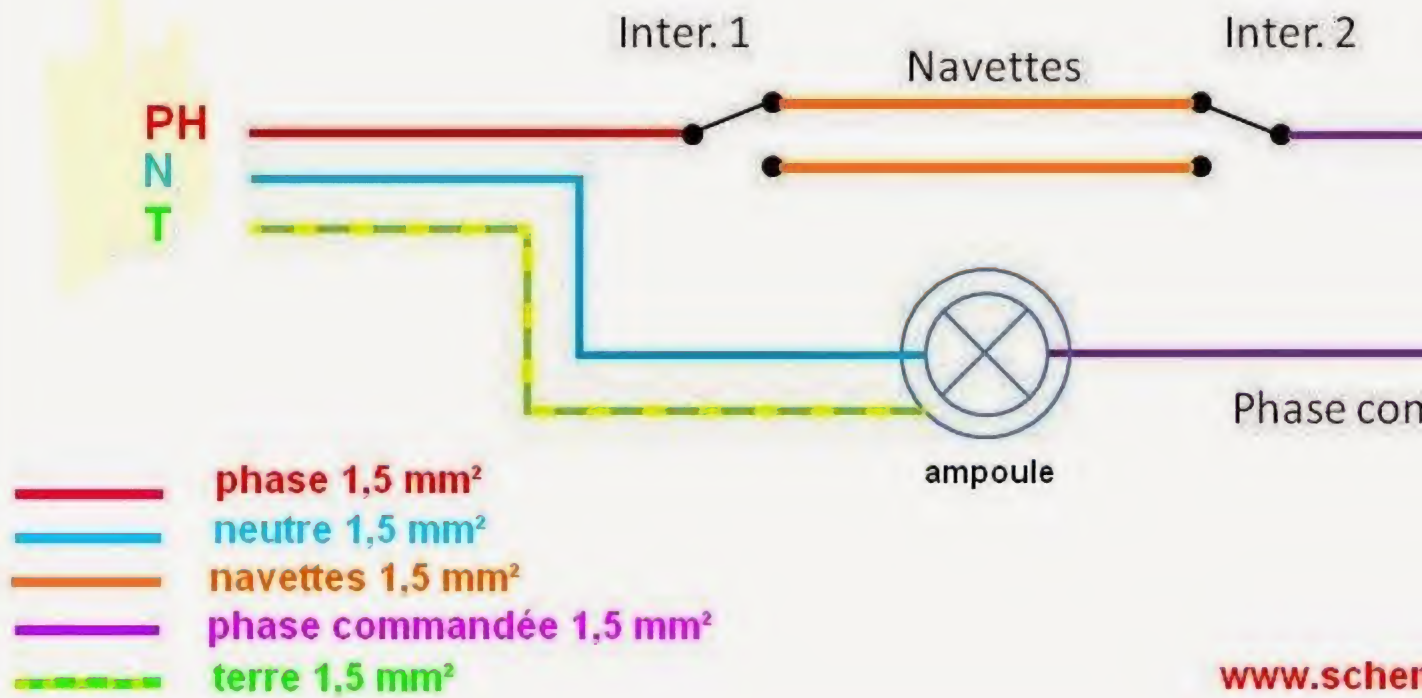


## SCHEMA ELECTRIQUE D' UN VA ET VIENT



## Principe du va et vient


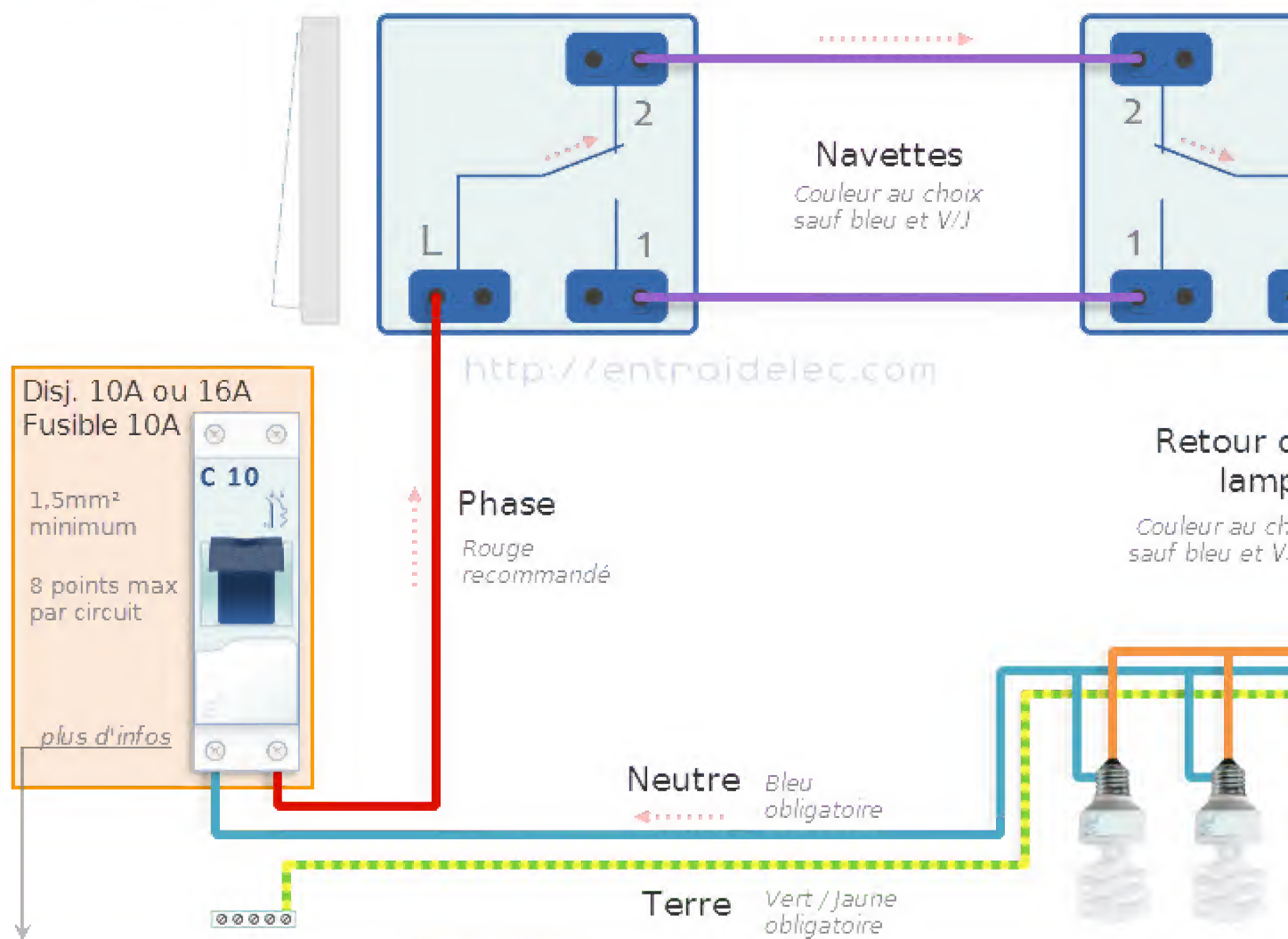


Tableau électrique

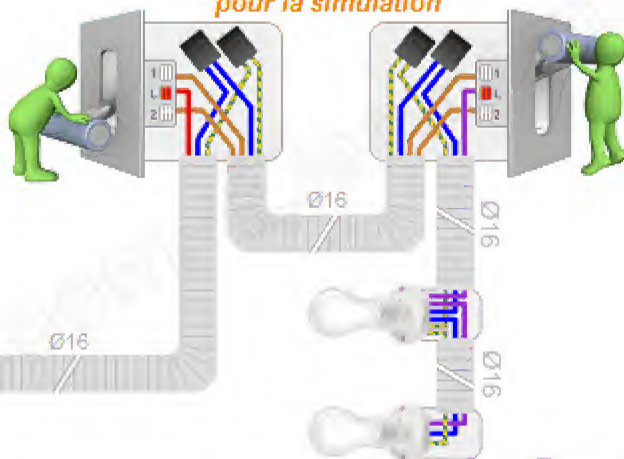

Cliquez sur les  
interrupteurs va et vient  
pour la simulation



Droits d'auteur enregistrés © Reproduction interdite

Zoom-Elec  
Res'elec

10 A

